


Experimenten met elektronica – Transistor als gevoelige schakelaar

Weerstand

22 kOhm

Rood Rood Oranje Goud

Platte kant
Transistor (2N3904)

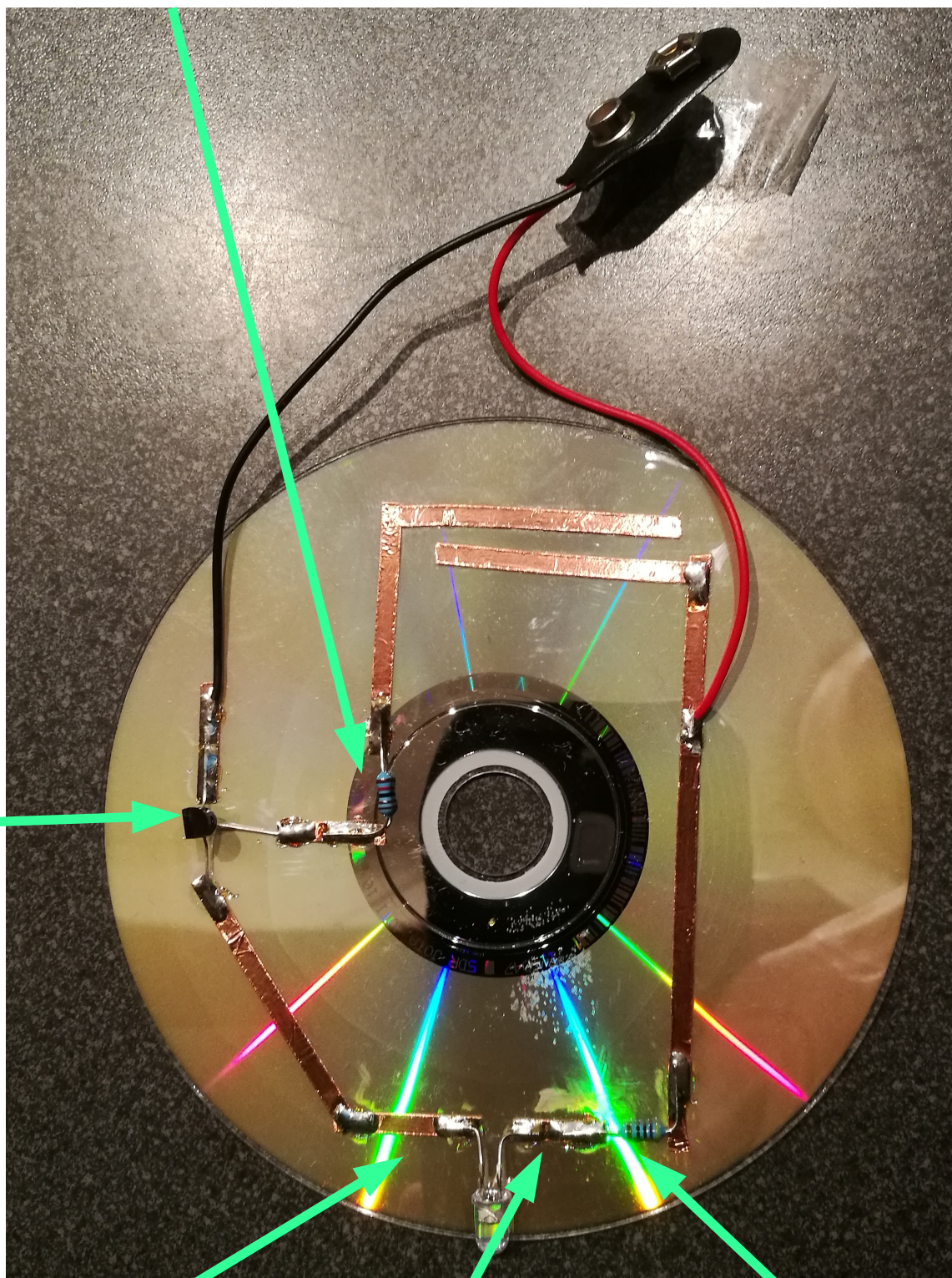

Korte poot
van de LED (-)

Lange poot
van de LED (+)

Weerstand
470 Ohm
Geel Paars Bruin Goud

VERGEET DE HOEKEN VAN HET FOLIE NIET TE SOLDEREN